

5^ο Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ CHARIS-4 ΣΕ PIPELINE PROCESSOR

10/5/2019

Ομάδα LAB31239632

Αλέξανδρος Πουπάκης 2016030061

Βαγγέλης Κιούλος 2016030056

Σκοπός εργαστηριακής άσκησης

Στο εργαστήριο αυτό έπρεπε να μετατρέψουμε τον multicycle επεξεργαστή του προηγούμενου εργαστηρίου σε pipelined επεξεργαστή που να υποστηρίζει 4 εντολές.

Προεργασία


Η εντολή `addi` παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την `li`, οπότε για την υλοποίηση της δεύτερης χρησιμοποιήθηκε η πρώτη χωρίς κάποια επιβάρυνση, αφού στον pipelined επεξεργαστή κάθε εντολή «περνάει» μέσα από όλες τις βαθμίδες. Για τις εντολές `add`, `li`, `lw`, `sw`, παράχθηκε ο παρακάτω πίνακας με τις τιμές των σημάτων ελέγχου (προκύπτει από τον αντίστοιχο πίνακα του προηγούμενου εργαστηρίου).

	<code>add</code>	<code>li (addi)</code>	<code>lw</code>	<code>sw</code>
<code>PC_sel</code>	0	0	0	0
<code>PC_LdEn</code>	1	1	1	1
<code>RF_WrEn</code>	1	1	1	0
<code>RF_WrData_sel</code>	0	0	1	d
<code>RF_B_sel</code>	0	1	d	1
<code>ImmExt_s</code>	d	1	1	1
<code>ALU_Bin_sel</code>	0	1	1	1
<code>ALU_func</code>	<code>func</code>	110000	110000	110000
<code>Mem_WrEn</code>	0	0	0	1

Η σχεδίαση που υλοποιεί τον ζητούμενο επεξεργαστή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα που παρουσιάστηκε στις διαλέξεις του μαθήματος.

Υπάρχουν τρία κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τη σωστή σχεδίαση του επεξεργαστή:

- Το control, το forwarding unit και το hazard detection unit είναι συνδυαστικά κυκλώματα διότι στον ίδιο κύκλο που τους «έρχονται» τα σήματα εισόδου, το υπόλοιπο κύκλωμα χρειάζεται τα σήματα εξόδου. Άρα τα modules αυτά δεν μπορούν να είναι clocked.
- Hazard έχουμε μόνο στην εντολή `load` και σε αυτή την περίπτωση εισάγουμε καθυστέρηση ενός κύκλου (no-op) στο datapath.
- Forwarding κάνουμε όταν μια εντολή χρησιμοποιεί στην είσοδο έναν καταχωρητή που ενημερώθηκε σε προηγούμενη εντολή και δεν έχει ακόμα γραφτεί στην Register File

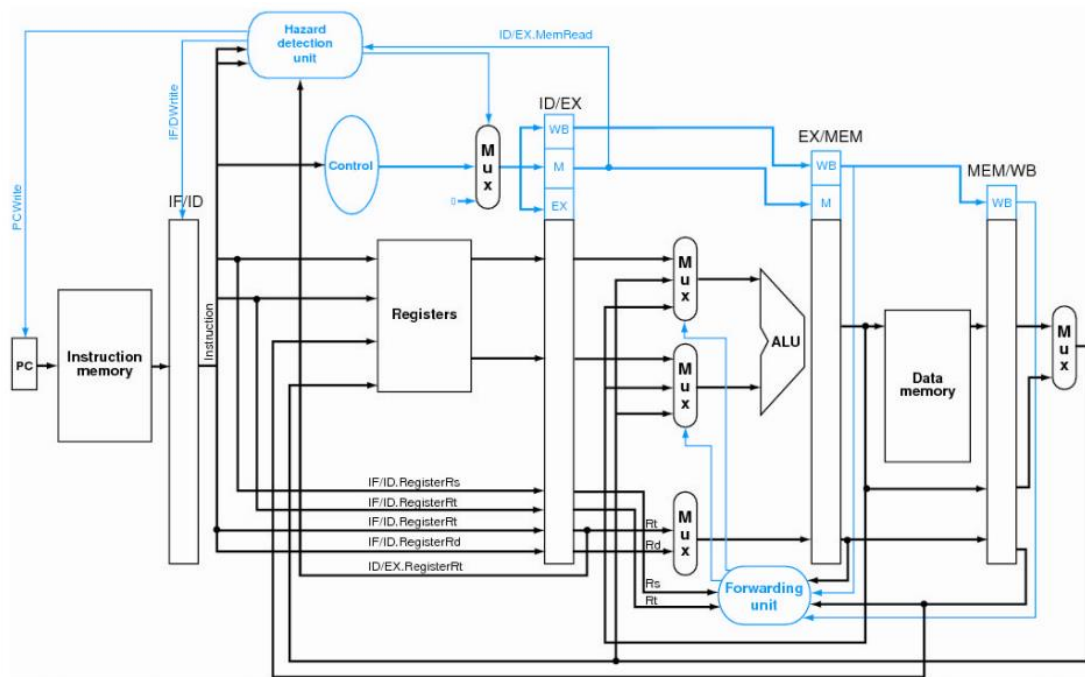

Περιγραφή

Για την υλοποίηση του παραπάνω κυκλώματος, αρχικά τροποποιήθηκε το control ώστε να υπολογίζει όλα τα σήματα ελέγχου για μια εντολή στον ίδιο κύκλο που άλλαξε η εντολή. Δηλαδή από FSM που ήταν το control στο προηγούμενο εργαστήριο, μετατράπηκε σε ένα απλό συνδυαστικό κύκλωμα.

Στη συνέχεια προστέθηκαν καταχωρητές στα επίπεδα Decode, ALU και Memory οι οποίοι αποθηκεύουν τα απαραίτητα σήματα ελέγχου καθώς και τη διεύθυνση των καταχωρητών *rt* και *rs*, σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα. Προστέθηκαν επίσης και πολυπλέκτες για την επιλογή των σημάτων ελέγχου (control signals ή no-op) και των τελεστών (δεδομένα από την RF ή forwarded δεδομένα).

Έπειτα υλοποιήθηκε το Forwarding Unit σύμφωνα με τις συνθήκες που παρουσιάστηκαν στις διαλέξεις, δηλαδή γίνεται forwarding όταν μια νέα εντολή χρειάζεται αποτέλεσμα κάποιας προηγούμενης (και το αποτέλεσμα δεν έχει γραφτεί ακόμα στην RF), η οποία γράφει τους καταχωρητές και ο *rd* της δεν είναι ο zero register.

Τέλος, υλοποιήθηκε το Hazard Detection Unit, το οποίο αποτρέπει τη χρήση του καταχωρητή *rd* μιας εντολής *lw*, αμέσως μετά την εκτέλεσή της. Σε τέτοια περίπτωση, ο πολυπλέκτης βγάζει στην έξοδο μηδενικά για όλα τα σήματα ελέγχου και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η εκτέλεση της νέας εντολής κατά ένα κύκλο.

Κυματομορφές - Προσομοίωση

Για την δοκιμή του pipeline, εκτελείται το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα:

```

1  li r5, 8
2  li r6, 7
3  add r8, r5, r6
4  sw r8, 4(r0)
5  li r7, 1
6  lw r9, 4(r0)
7  add r10, r9, r7
8

```

Κυματομορφές προσομοίωσης προγράμματος:

REGISTER FILE						
R5	8	0	X1		8	
R6	7	0	X2		7	
R7	1	0		X4	1	
R8	15	0	X3		15	
R9	15	0		X5	15	
R10	16	0			X6	16


Παραπάνω, βλέπουμε το αποτέλεσμα από την εκτέλεση του προγράμματος μας. Αρχικά, παρατηρούμε ότι μετά την εκτέλεση της εντολής “li r5, 8”(1), στον καταχωρητή r5, βρίσκεται η τιμή “8”. Στην συνέχεια, με την εντολή “li r6, 7”(2), η τιμή 7 έχει καταχωρηθεί στον καταχωρητή r6. Έπειτα, εκτελώντας την εντολή “add r8, r5, r6”(3) προσθέτουμε τις τιμές των 2 καταχωρητών και καταχωρούμε το αποτέλεσμα (δηλ. το 15) στον καταχωρητή r8. Με την εντολή “sw r8, 4(r0)” αποθηκεύουμε στην μνήμη τα περιεχόμενα του καταχωρητή r8 και με την εντολή “li r7, 1”(4), βάζουμε στον καταχωρητή r7 την τιμή 1. Στο τέλος, με την εντολή “lw r9, 4(r0)”(5) φορτώνουμε στον καταχωρητή r9 την τιμή 15, και με την εντολή “add r10, r9, r7”(6) προσθέτουμε τα περιεχόμενα των καταχωρητών r9 και r7 και καταχωρούμε το αποτέλεσμα (δηλ. το 16) στον καταχωρητή r10.

Forwarding:

forwarda[1:0]	00	00	01	00	01	
forwardb[1:0]	00		10	00	10	01
rt_if[4:0]	00000	00101	00110	01000	00111	01001
rs_if[4:0]	00000	00101	00000		00111	
rt_dec[4:0]	00000	00101	00110	01000	00111	01001

Παραπάνω παρατηρούμε την περίπτωση που χρειαζόμαστε forwarding για την συνέχεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Παρατηρούμε ότι όταν το MEMtoWB_rd είναι ίσο με το DEC_rs τότε το forwardA είναι “01” ενώ όταν το ALUtoMEM_rd είναι ίσο με το DEC_rs τότε το forwardA είναι “10” και όταν το MEMtoWB_rd είναι ίσο με το DEC_rt τότε το forwardB είναι “01” ενώ όταν το ALUtoMEM_rd είναι ίσο με το DEC_rt τότε το forwardB είναι “10”.

Stall:

 

Παραπάνω, παρατηρούμε την περίπτωση στην οποία χρειάστηκε stall για την αντιμετώπιση του hazard. Βλέπουμε ότι όταν το `rt_IF` είναι ίσο με το `rt_DEC`, οι έξοδοι `pc_enable` και `instreg_en` είναι "0" ενώ η έξοδος `cs_sel` είναι "1".

Συμπεράσματα

- Σε έναν pipelined επεξεργαστή προκύπτουν data hazards, control hazards και structural hazards τα οποία εμποδίζουν την σωστή εκτέλεση του προγράμματος και αντιμετωπίζονται με το forwarding και το stall.
- Σε ένα pipelined επεξεργαστή δεν χρειάζεται να τελειώσει η εκτέλεση μιας εντολής για να ξεκινήσει η εκτέλεση της επόμενης σε αντίθεση με έναν επεξεργαστή με datapath πολλαπλών κύκλων.
- Το κύκλωμα του control είναι συνδυαστικό και όχι FSM.